


①

## Equivalent circuit of FET

Recall:  $I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_{th})^2$

↳ this was shown above

Equivalent circuit (n-channel FET)

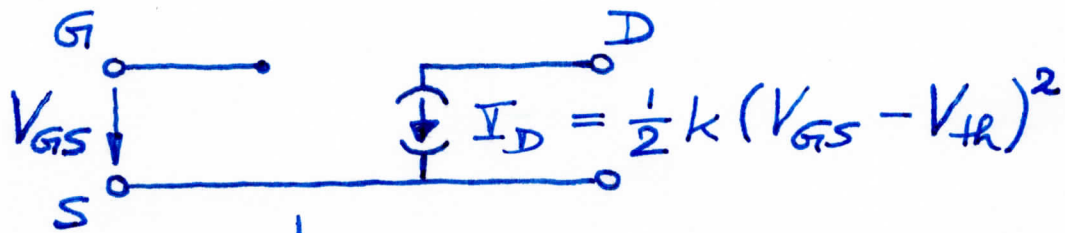

↳ Large-signal equivalent circuit

Example: Consider FET with  $V_{th} = 2V$  and  $k = 10 \frac{mA}{V^2}$   
 ↳ n-channel FET

Q:  $V_{GS} = 0V \Rightarrow I_D = ?$

$\Rightarrow I_D = 0$

Q:  $V_{GS} = 2V \Rightarrow I_D = ?$

$I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_{th})^2 = 0$

Q:  $V_{GS} = 4V \Rightarrow I_D = ?$

$I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} 10 \frac{mA}{V^2} (4V - 2V)^2$


$= \frac{1}{2} 10 \frac{mA}{V^2} (2V)^2 = \frac{1}{2} 10 mA \cdot 4 = 20 mA$

Q:  $I_D$ - $v_S$ - $V_{GS}$  curve. Linear or non-linear? ②  
 $\Rightarrow$  Non-linear (parabola)

Q: In the small-signal regime, is  $I_D$ - $v_S$ - $V_{GS}$  linear or nonlinear?

$\Rightarrow$  In small-signal regime, we can linearize the  $I_D$ - $v_S$ - $V_{GS}$  curve.

### Small-signal equivalent circuit

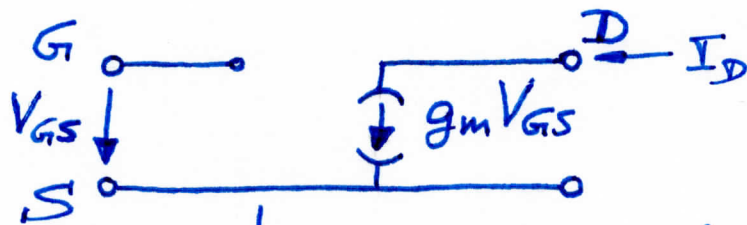

$\hookrightarrow$  small signal equivalent circuit


$$g_m = \frac{d I_D}{d V_{GS}} = \frac{d (\text{Output current})}{d (\text{Input voltage})}$$

$$= \underbrace{\text{Trans}}_{\substack{\text{Output} \\ \text{Input}}} \underbrace{\text{conductance}}_{I/V}$$

$$\text{Units } \{g_m\} = A/V = S \quad \hookrightarrow \text{Siemens (e.g. 200mS)}$$
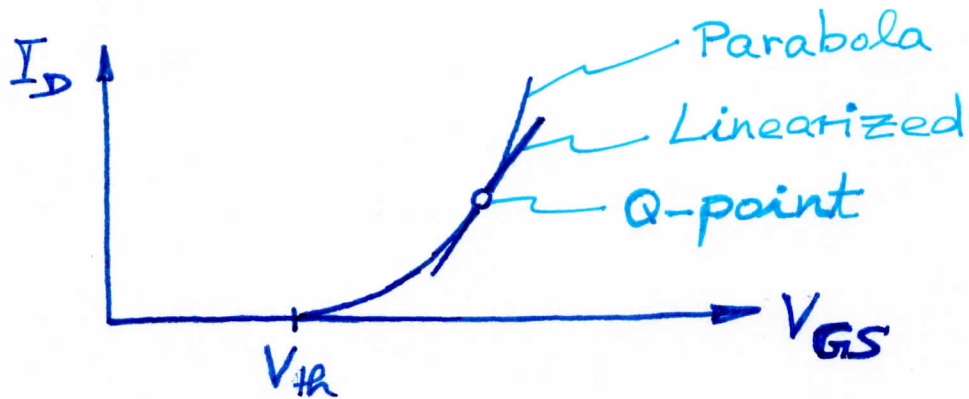
# Dependence of $g_m$ on $k$

Recall  $I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_{th})^2$



$$g_m = \left. \frac{dI_D}{dV_{GS}} \right|_{Q\text{-point}} = \frac{d}{dV_{GS}} \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$= \frac{1}{2} k \cdot 2 (V_{GS} - V_{th}) = k (V_{GS} - V_{th})$$

$g_m = k (V_{GS} - V_{th})$

→  $V_{GS}$  of Q-point (Quiescent point)

(4)

Example: Consider n-channel FET with  $k = 50 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$  and  $V_{th} = 0.5\text{V}$ . Determine Q-point at which  $g_m = 100 \text{ mS}$  (milli siemens).

$$\text{Transconductance} = g_m = k (V_{GS} - V_{th})$$

$$\Rightarrow \text{Solve for } V_{GS} \Rightarrow V_{GS} = \frac{g_m}{k} + V_{th} = \frac{100 \text{ mA/V}}{50 \text{ mA/V}^2} + 0.5\text{V} = 2\text{V} + 0.5\text{V} = 2.5\text{V}$$

FET input is capacitor-like  $\Rightarrow$  No input current (DC)  $\Rightarrow$  No input power!

Q: Is zero input power good or bad for an amplifier?

$\Rightarrow$  Very good (especially for low-power signals that are to be amplified)

Small-signal regime  $\Rightarrow$  Use lower-case  $i$  and  $v$

$\Rightarrow$

$$i_D = g_m v_{GS}$$



$\rightarrow$  Input voltage  
 $\rightarrow$  Transconductance  
 $\rightarrow$  Output current



(5)
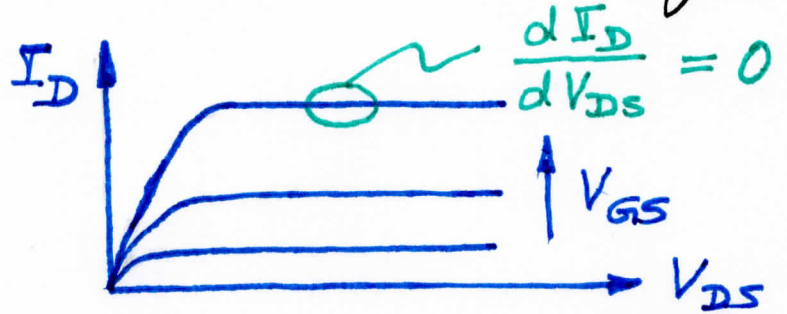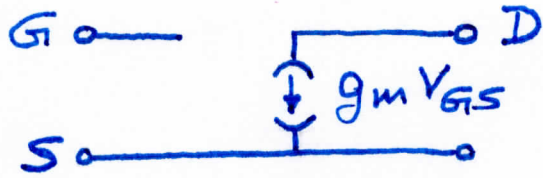
## FET: Non-ideal output impedance



Recall: Equivalent circuit (small signal)



$$\Rightarrow \frac{dI_D}{dV_{DS}} = 0 \Rightarrow \text{Ideal current source}$$

$\Rightarrow$  Infinite output impedance

## Non-ideal current source

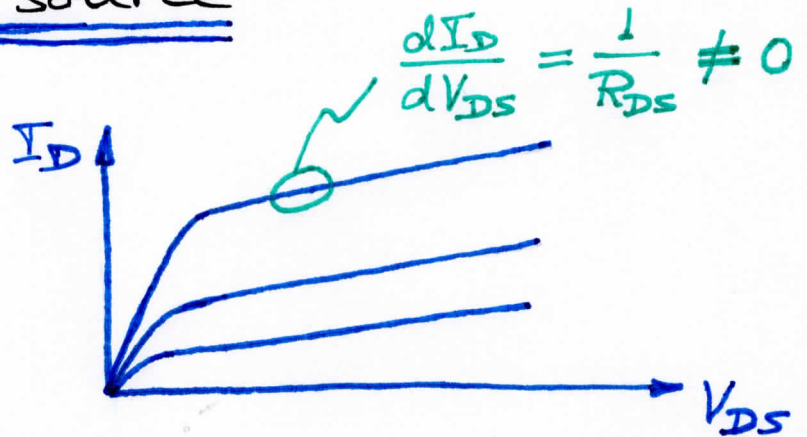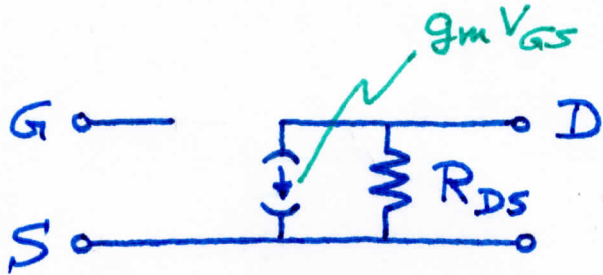

$$\Rightarrow \frac{dI_D}{dV_{DS}} \neq 0 \Rightarrow \text{Non-ideal current source}$$

$\Rightarrow$  FET has finite output impedance  
( $= R_{DS}$ )