

Symbols

①


$R = \text{Resistance}$

$G = 1/R = \text{Conductance}$

$Z = \text{Impedance}$


$Y = 1/Z = \text{Admittance}$

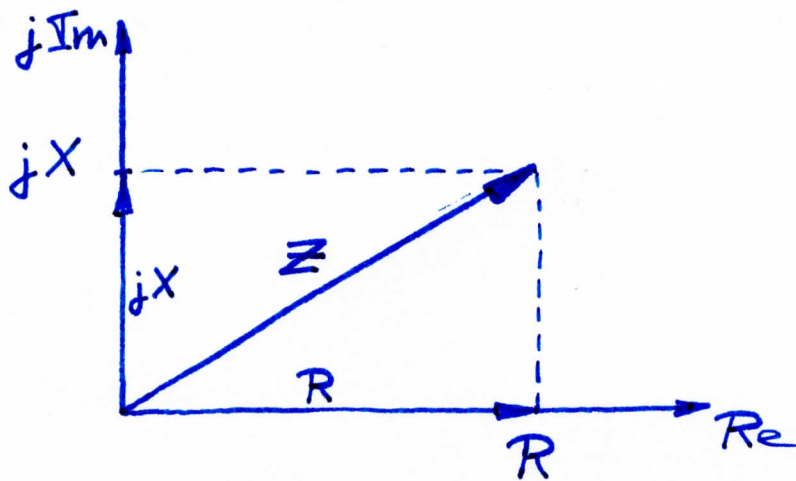$Z = R + jX$
 \downarrow \downarrow
 Resistance Reactance



Complex
plane

Voltage divider

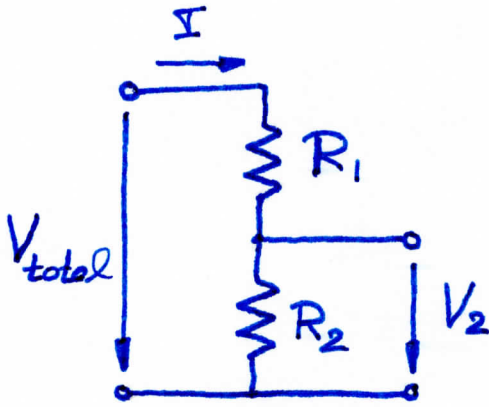

$$I = \frac{V_{total}}{R_1 + R_2}$$


$$I = \frac{V_2}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{total}}{R_1 + R_2} = \frac{V_2}{R_2} \Rightarrow$$

$$V_2 = V_{total} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

↳ V-divider eqn.

Current divider

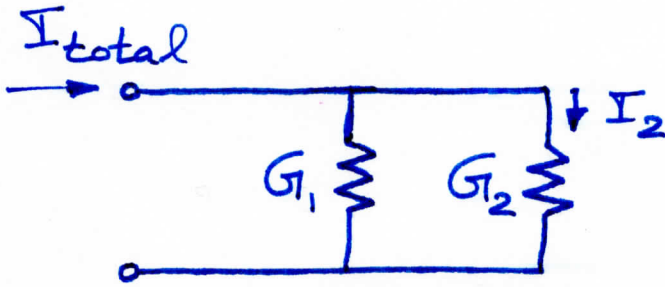

$$V = \frac{I}{G_1 + G_2}$$

$$\parallel$$

$$V = \frac{I_2}{G_2}$$

$$\Rightarrow \frac{I}{G_1 + G_2} = \frac{I_2}{G_2} \Rightarrow$$

$$I_2 = I \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

↳ I-divider eqn.

Using R instead of G:

$$I_2 = I \frac{1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2}$$